

Name: Musfikur Rahman Mahin

ID: 23201432





CSE250 sec: 05




Submitting to: Saiful Bari Ifta [SDQ]

Submission Date: 23.03.2025

Spring 2024


1.
a)

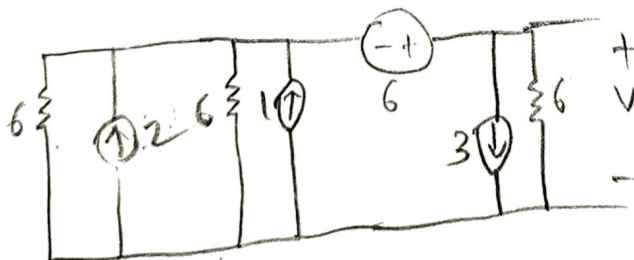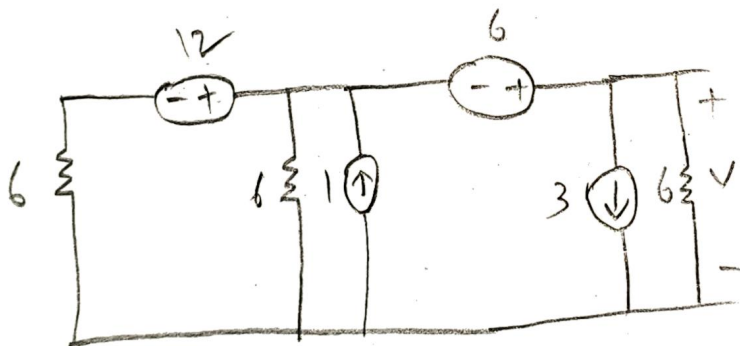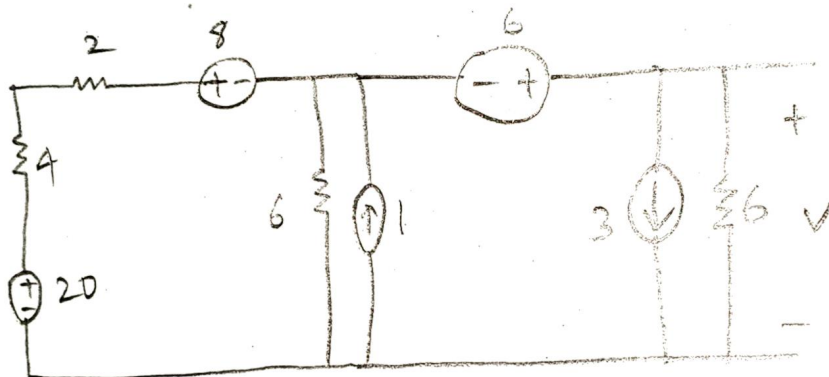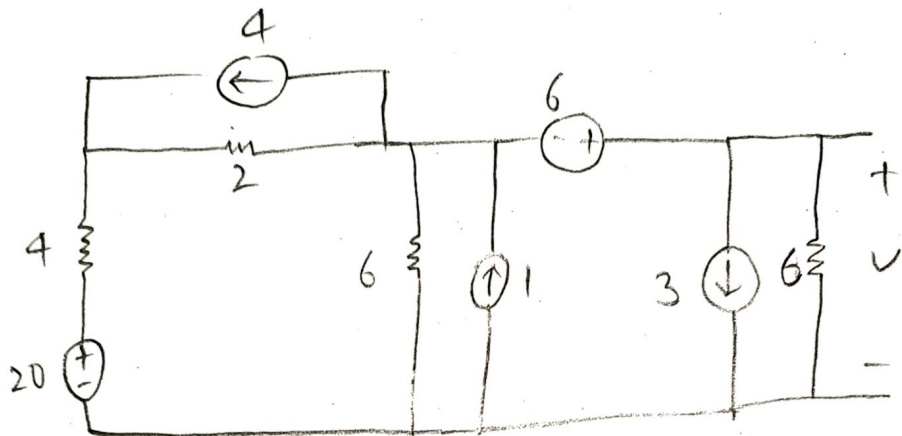

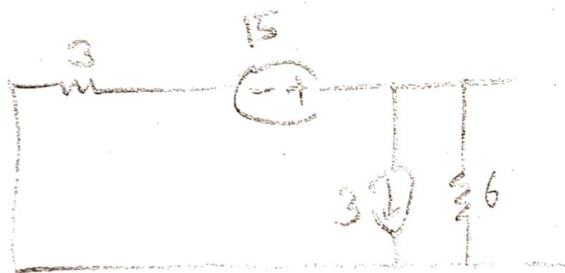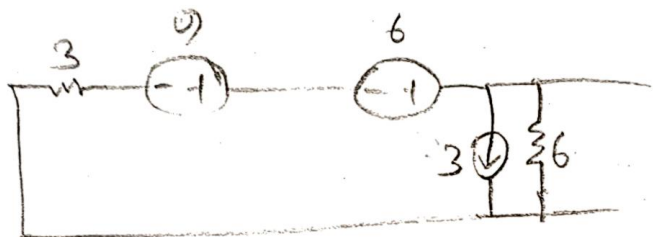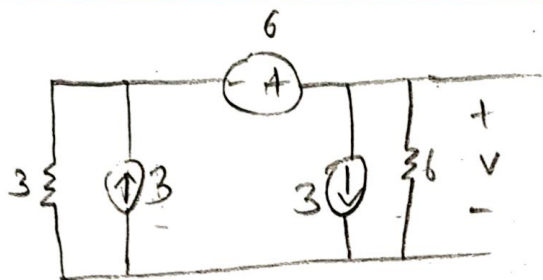

$$\therefore R' = 3, V' = 15$$

2.

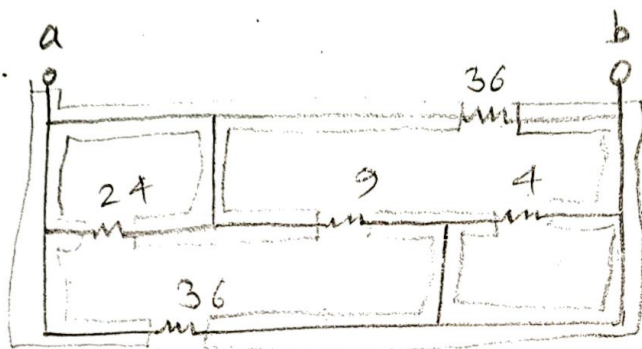






here 24 and 4 ohm is short circuited. The rest are in parallel.


$$\therefore R_{ab} = \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} \right)^{-1}$$

$$= 6 \Omega$$

Fall 2023

1. a)

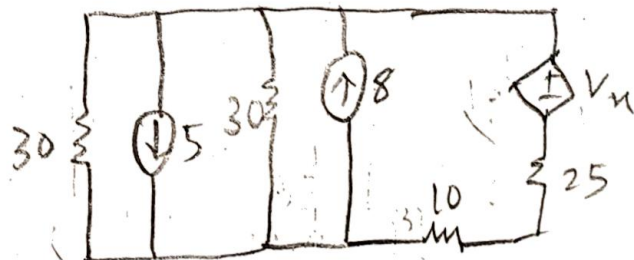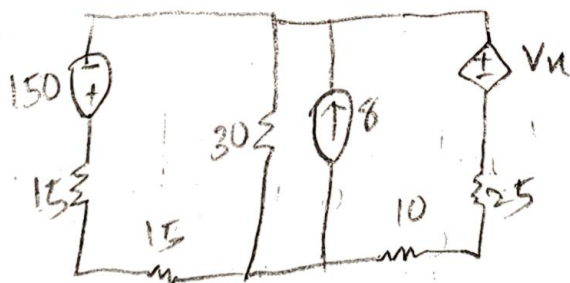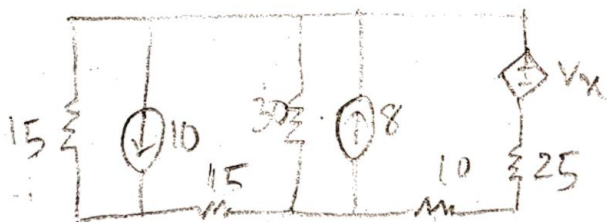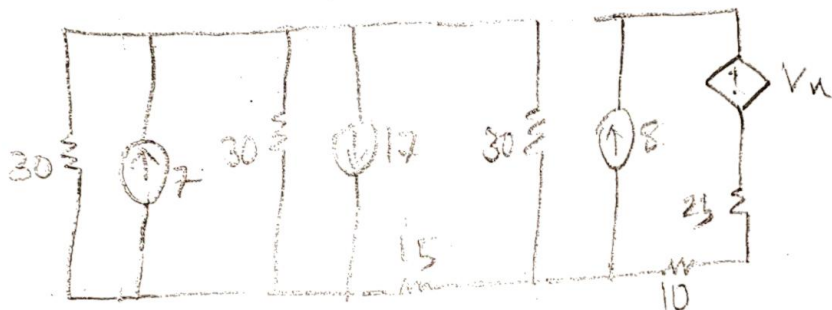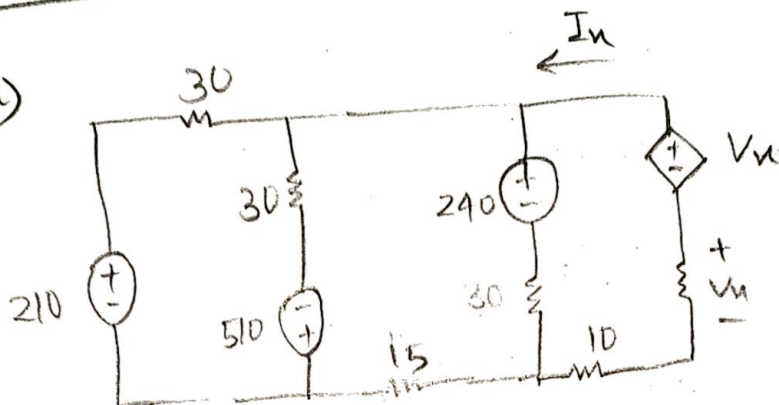

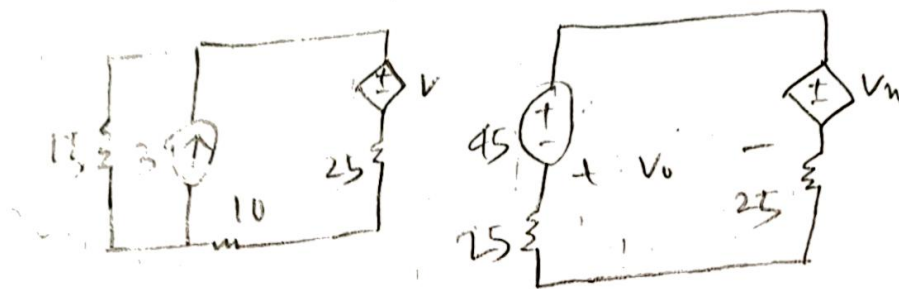

$$V' = 45 \text{ V}, R' = 25 \Omega$$

$$b) I_n = \frac{V_n - 45}{50}, \quad V_n = 25 I_n$$

$$\Rightarrow 50 I_n = 25 I_n - 45$$


$$\Rightarrow I_n = -1.8 \text{ V}$$

$$\therefore V_n = -45 \text{ V}$$

$$c) 30 I_n + V_0 - 300 + 20 I_n - V_n = 0$$

$$\Rightarrow V_0 = 45 + 50 \times 1.8 - 45 = 90$$

4.
a)

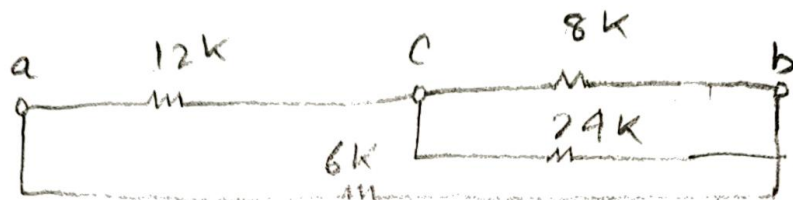

$$\begin{aligned}
 R_{ab} &= (8 \parallel 24 + 12) \parallel 6 \\
 &= (6 + 12) \parallel 6 \\
 &= 4.5 \Omega
 \end{aligned}$$



$$R_{bc} = (8 \parallel 24 + 6) \parallel 12 = (6 + 6) \parallel 12 = 6 \Omega$$

$$b) 16 = -4I_n$$

$$\Rightarrow I = -4 \text{ A}$$