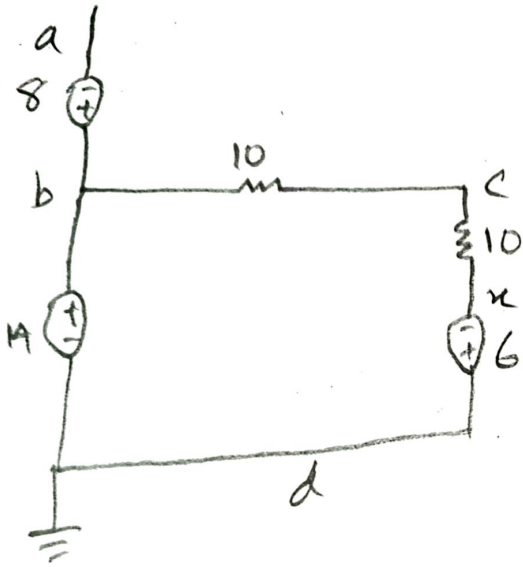


## CSE250 practice set-2



$$V_d = 0$$

$$V_b - V_d = 14$$

$$V_b = 14$$


$$V_b - V_a = 8$$

$$\Rightarrow V_a = 6$$

$$V_u = -6$$

$$V_c \frac{1}{5} + V_b \frac{1}{10} - V_u \frac{1}{10} = 0$$

$$\Rightarrow V_c = 4$$

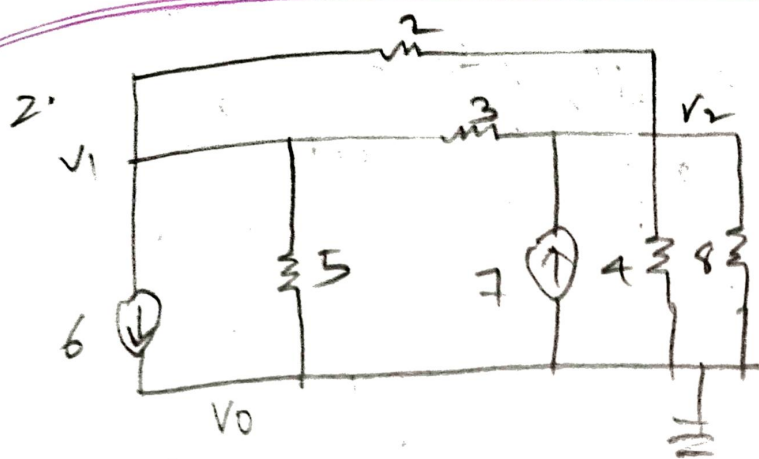

1.033

0.83

$$V_1 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) - V_2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = -6$$


1.208

$$V_2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) - V_1 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = 7$$

0.83

$$V_1 = -2.56 \quad V_2 = 4.03$$

$$V_0 = 0$$

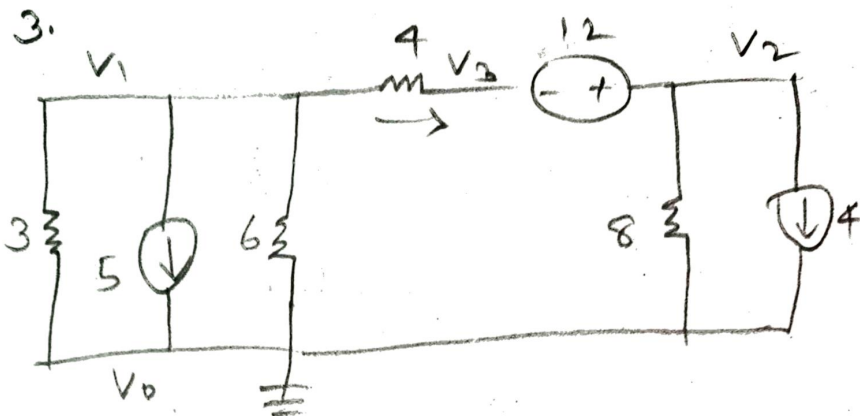

$$V_0 = 0, \quad V_2 - V_3 = 12 \quad \text{--- (I)}$$

Super node 2, 3

$$V_3 \frac{1}{4} - V_1 \frac{1}{4} + V_2 \frac{1}{8} + 4 = 0$$

$$\Rightarrow -2V_1 + V_2 + 2V_3 = -32 \quad \text{--- (II)}$$

node 1

$$V_1 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \right) - V_3 \frac{1}{4} + 5 = 0$$

$$\Rightarrow 3V_1 - V_3 = -20 \quad \text{--- (III)}$$


$$V_1 = -14.85$$

$$V_2 = -12.57$$

$$V_3 = -24.575$$

$$I_{4\Omega} = 2.43 \text{ A}$$

$$P_{12V} = -29.16 \text{ W}$$

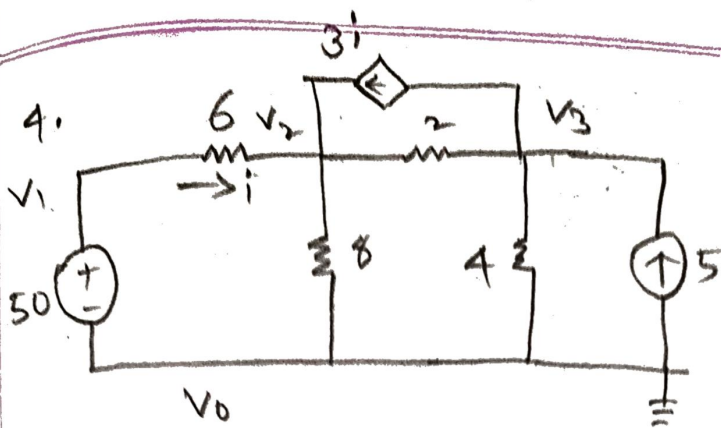

$$i = \frac{V_1 - V_2}{6}, \quad V_1 = 50$$

node 2

$$V_2 \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) - 3i - V_1 \frac{1}{6} - V_3 \frac{1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow V_2 \frac{19}{24} - 3 \frac{-V_2 + V_1}{6} - V_1 \frac{1}{6} - V_3 \frac{1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow V_2 \frac{19}{24} - \frac{-V_2 + 50}{2} - \frac{50}{6} - V_3 \frac{1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow 19V_2 + 12V_2 - 600 - 200 - 12V_3 = 0$$

$$\Rightarrow 31V_2 - 12V_3 = 800$$

node 3

$$V_3 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) - V_2 \frac{1}{2} - 5 + 3i = 0$$

$$\Rightarrow -V_2 \frac{1}{2} + V_3 \frac{3}{4} + \frac{-V_2 + 50}{2} - 5 = 0$$

$$\Rightarrow -2V_2 + 3V_3 + 2V_2 + 100 - 20 = 0$$

$$3V_3 = 80$$

$$V_0 = 0 \quad V_1 = 50$$


$$V_2 = 32 \quad V_3 = 16$$

$$i = 3 \text{ A}$$

$$\therefore P_{50V} = -V_1 i = -150 \text{ W}$$

$$\therefore P_{3i} = (V_3 - V_2) 3i = -144 \text{ W}$$
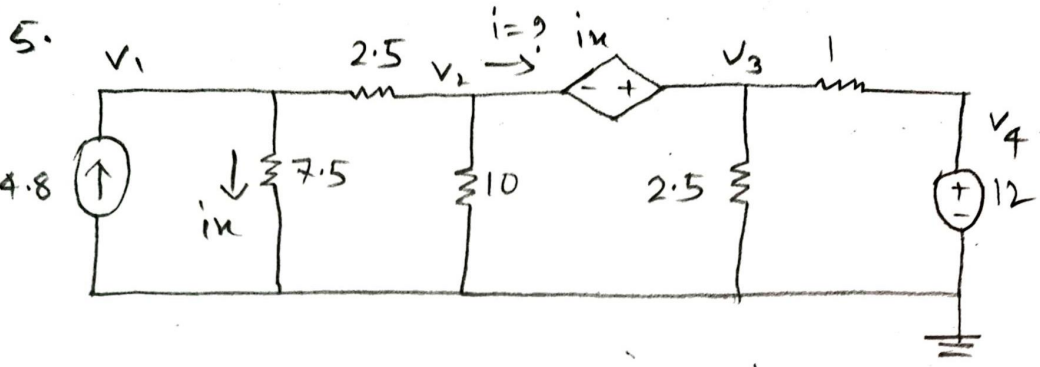
$$\therefore P_{5A} = (V_0 - V_3) 5 = -80 \text{ W}$$



$$v_0 = 0, \quad v_4 = 12, \quad v_3 - v_2 = i_n$$

node 1

$$\Rightarrow v_3 - v_2 = \frac{v_1 - v_0}{7.5} \Rightarrow \frac{1}{7.5} v_1 + v_2 - v_3 = 0 \quad (10)$$

$$v_1 \left( \frac{1}{7.5} + \frac{1}{2.5} \right) - v_2 \frac{1}{2.5} - 4.8 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{8}{15} v_1 - \frac{1}{2.5} v_2 = 4.8 \quad (1)$$

Supernode 2, 3

$$v_2 \left( \frac{1}{2.5} + \frac{1}{10} \right) + v_3 \left( \frac{1}{2.5} + 1 \right) - v_1 \frac{1}{2.5} - v_4 = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2.5} v_1 + \frac{1}{2} v_2 + \frac{7}{5} v_3 = 12 \quad (11)$$

(1), (11), (10)  $\Rightarrow$

$$v_1 = 15, \quad v_2 = 8, \quad v_3 = 10$$


$$4.8 = i_R + i_{2.5}$$

$$\Rightarrow i_{2.5} = 2.8$$

$$2.8 = i_{10} + i$$

$$\Rightarrow i = 2.8 - \frac{V_2}{10}$$

$$\Rightarrow i = 2 A$$

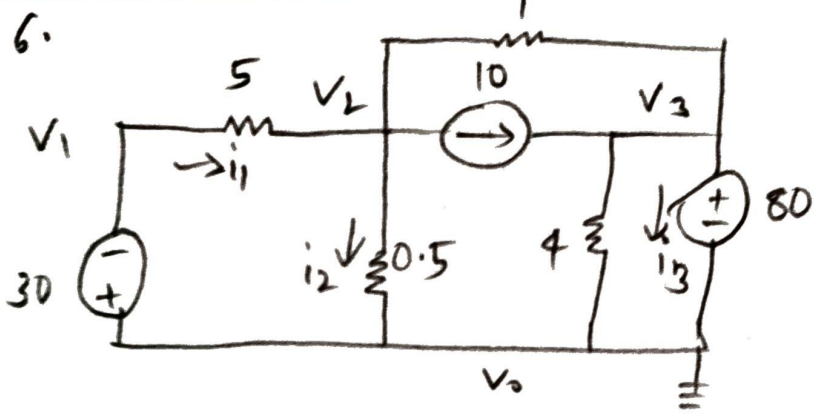

$$V_0 = 0, \quad V_1 = -30, \quad V_3 = 80$$

node 2

$$V_2 \left( 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{0.5} \right) - V_1 \frac{1}{5} - V_3 \cdot 1 + 10 = 0$$

$$\Rightarrow V_2 \frac{16}{5} + 30 \frac{1}{5} - 80 + 10 = 0$$

$$\Rightarrow V_2 = 20$$


$$\therefore i_1 = \frac{-30 - 20}{5} = -10 \text{ mA}$$

$$\therefore i_2 = \frac{20}{0.5} = 40 \text{ mA}$$

$$10 = i_{4\Omega} + i$$

$$\Rightarrow i = 10 - 20 = -10$$
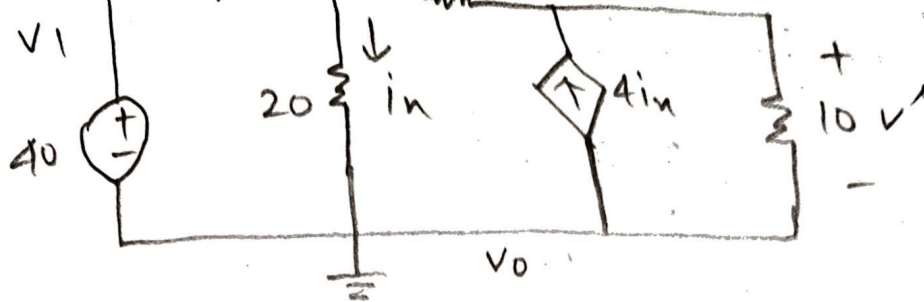
$$-10 + \frac{V_2 - V_3}{1} = i_3 \Rightarrow i_3 = -70 \text{ mA}$$



$$V_0 = 0, \quad V_1 = 40, \quad i_n = \frac{V_2}{20}$$

node 2

$$V_2 \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10} \right) - V_1 \frac{1}{20} - V_3 \frac{1}{10} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} V_2 - \frac{1}{10} V_3 = 2 \quad \text{--- ①}$$

node 3

$$V_3 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) - V_2 \frac{1}{10} - 4i_n = 0$$


$$\Rightarrow V_3 \frac{1}{5} - V_2 \frac{1}{10} - 4 \frac{V_2}{20} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{10} V_2 - \frac{1}{5} V_3 = 0 \quad \text{--- ②}$$

$$\text{①, ②} \Rightarrow V_2 = 40, \quad V_3 = 60$$
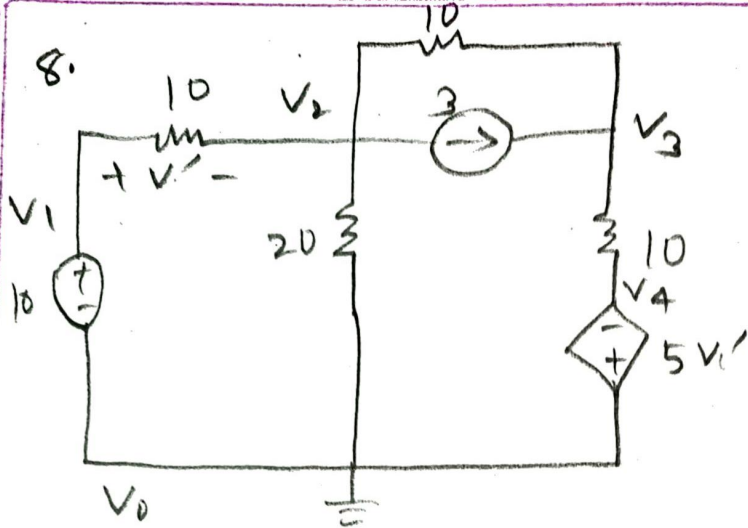
$$\begin{aligned} V' &= V_3 - V_0 \\ &= 60V \end{aligned}$$





$$V' = ?$$

$$V_0 = 0, V_1 = 10, V' = 10 - V_2, V_4 = -5V'$$

node 2

$$V_2 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10} \right) + 3 - V_1 \frac{1}{10} - V_3 \frac{1}{10} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} V_2 + 3 - 1 - \frac{1}{10} V_3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} V_2 - \frac{1}{10} V_3 = -2$$

$$\left. \begin{array}{l} V_2 = 60 \\ V_3 = 170 \end{array} \right\}$$


$$\therefore V' = 10 - 60 = -50$$

node 3

$$V_3 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) - 3 - V_2 \frac{1}{10} - V_4 \frac{1}{10} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} V_3 - \frac{1}{10} V_2 + 5 \frac{1}{10} V' = 3$$

$$\Rightarrow -\frac{3}{5} V_2 + \frac{1}{5} V_3 = -2$$

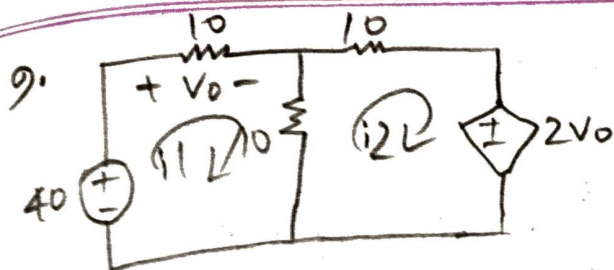

mesh 1

$$-40 + I_1 \times 10 + 10(I_1 - I_2) = 0$$

$$\Rightarrow 20I_1 - 10I_2 = 40$$

$$\Rightarrow 2I_1 - I_2 = 4 \quad \text{--- (I)}$$

mesh 2

$$10(I_2 - I_1) + 10I_2 + 2 \times 10 \times I_1 = 0$$

$$\Rightarrow 10I_1 + 20I_2 = 0$$


$$\Rightarrow I_1 + 2I_2 = 0 \quad \text{--- (II)}$$

①, ②  $\Rightarrow$

$$I_1 = 1.6 \text{ A}, \quad I_2 = -0.8 \text{ A}$$

$$\therefore V_o = 1.6 \times 10 = 16 \text{ V}$$

10.

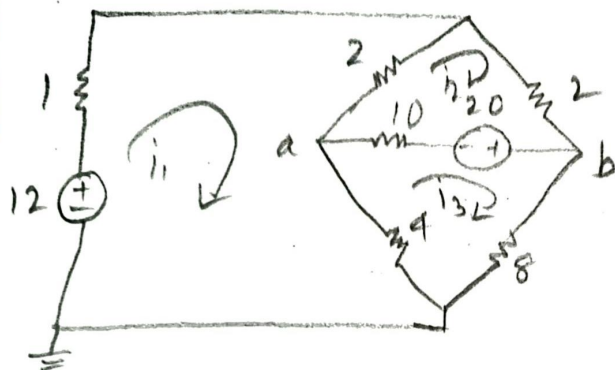

$$i_1 = 2.37, i_2 = -0.19519$$

$$i_3 = 1.25203$$

$$\therefore V_{ab} = -20 + 10(i_3 - i_2) = -5.3V$$

mesh 1

$$-12 + i_1 + 2(i_1 - i_2) + 4(i_1 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 7i_1 - 2i_2 - 4i_3 = 12 \quad \text{--- (I)}$$

mesh 2

$$2(i_2 - i_1) + 2i_2 + 20 + 10(i_2 - i_3) = 0$$


$$\Rightarrow -2i_1 + 14i_2 - 10i_3 = -20 \quad \text{--- (II)}$$

mesh 3

$$4(i_3 - i_1) + 10(i_3 - i_2) - 20 + 8i_3 = 0$$

$$\Rightarrow -4i_1 - 10i_2 + 22i_3 = 20 \quad \text{--- (III)}$$

11.

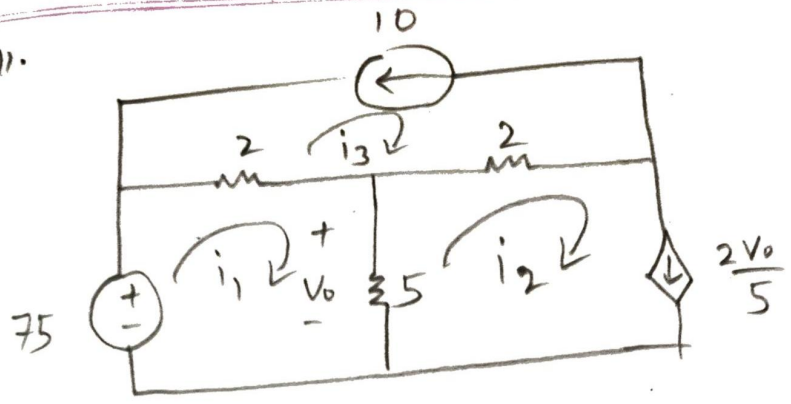

$$V_0 = (i_1 - i_2) 5 \Rightarrow 5i_1 - 2V_0 = V_0 \Rightarrow 5i_1 - 3V_0 = 0$$

$$i_3 = -10, \quad i_2 = \frac{2V_0}{5}$$

mesh1

$$-75 + 2(i_1 + 10) + 5(i_1 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow 7i_1 - 5i_2 = 55$$


$$\Rightarrow 7i_1 - 2V_0 = 55 \quad \text{--- ①}$$

①, ②  $\Rightarrow$

$$i_1 = 15 \text{ A}$$

$$V_0 = 25 \text{ V}$$

12.

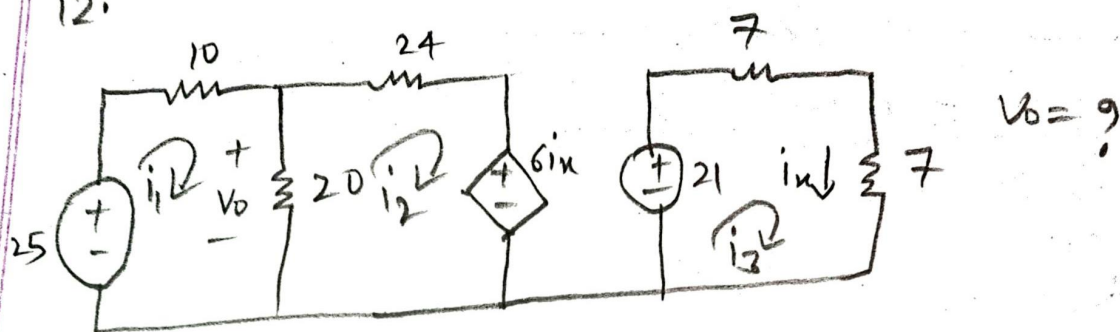mesh 1

$$-25 + 10i_1 + 20(i_1 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow 30i_1 - 20i_2 = 25 \quad \text{--- (I)}$$

mesh 2

$$20(i_2 - i_1) + 24i_2 + 6i_3 = 0$$

$$\Rightarrow -20i_1 + 44i_2 + 6i_3 = 0$$

$$\Rightarrow -20i_1 + 44i_2 = -9 \quad \text{--- (II)}$$

mesh 3

$$-21 + 7i_3 + 7i_3 = 0$$

$$\Rightarrow 14i_3 = 21$$

$$\Rightarrow i_3 = 1.5$$

$$i_1 = 1$$


$$i_2 = \frac{1}{4}$$

$$i_1 = i_2 + i$$

$$\Rightarrow i = 0.75$$

$$\therefore V_0 = 20 \times 0.75 = 15V$$

13.

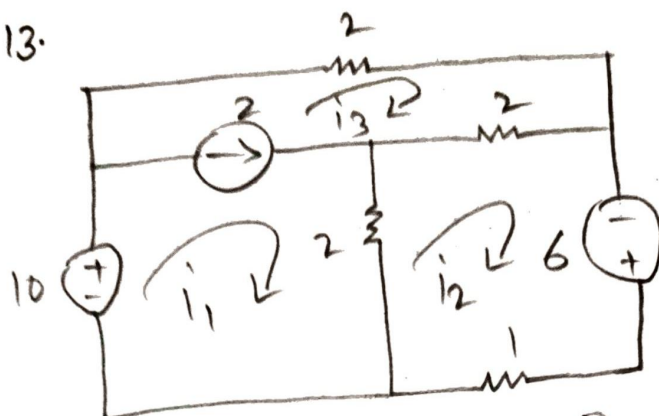

$$i_1 - i_3 = 2 \quad \text{--- (I)}$$

mesh 2

$$-6 + i_2 + 2(i_2 - i_1) + 2(i_2 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow -2i_1 + 5i_2 - 2i_3 = 6 \quad \text{--- (II)}$$

Super mesh 1,3


$$-10 + 2i_3 + 2(i_3 - i_2) + 2(i_1 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow 2i_1 - 4i_2 + 4i_3 = 10 \quad \text{--- (III)}$$

$$\therefore i_1 = 7, \quad i_2 = 6, \quad i_3 = 5$$

$$P_{1\Omega} = 1 \cdot 6^2 = 36 \text{ W}$$

14.

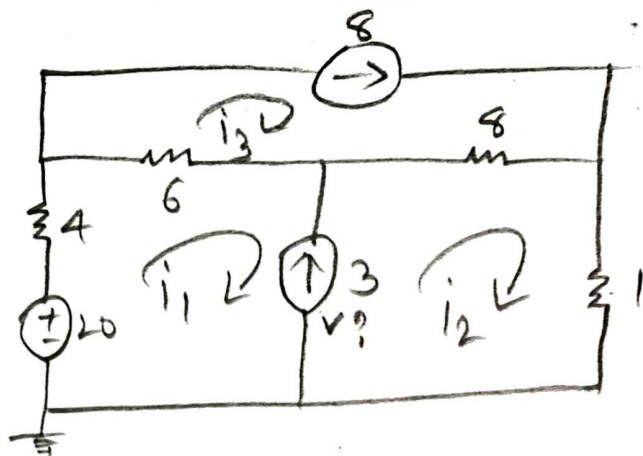

$$i_3 = 8, \quad i_2 - i_1 = 3 \quad \text{--- (1)}$$

Supermesh 1,3

$$-20 + 4i_1 + 6(i_1 - 8) + 8(i_2 - 8) + i_2 = 0$$

$$\Rightarrow 10i_1 + 9i_2 = 132 \quad \text{--- (1)}$$

$$\therefore i_1 = 5.52631 \quad i_2 = 6.52631$$


mesh 1

$$-20 + 4(i_1) + 6(i_1 - 8) + V = 0$$

$$\Rightarrow V = 12.73$$



15.

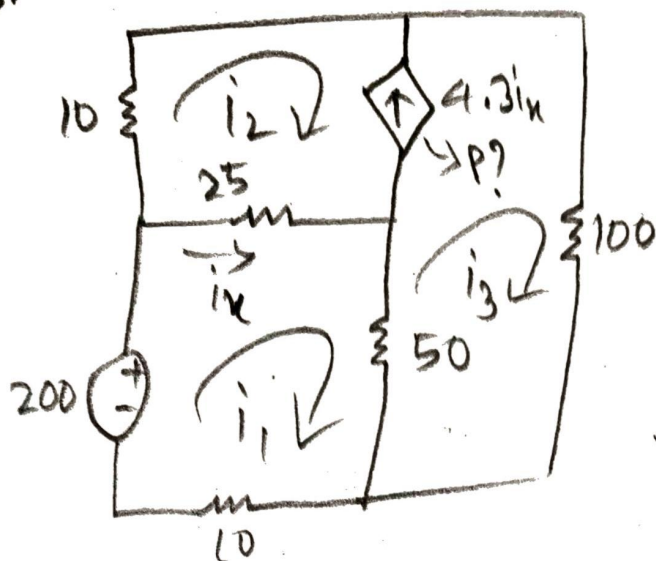mesh 2

$$10 \times 5.7 + V + 25(4.6 - 5.7)$$

$$\Rightarrow V = -29.5$$

$$\therefore P = -29.5 \times 4.3(4.6 - 5.7)$$

$$i_x = i_1 - i_2, \quad i_3 - i_2 = 4.3(i_1 - i_2)$$

$$\Rightarrow 4.3i_1 - 3.3i_2 - i_3 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

mesh 1

$$-200 + 25(i_1 - i_2) + 50(i_1 - i_3) + 10i_1 = 0$$

$$\Rightarrow 85i_1 - 25i_2 - 50i_3 = 200 \quad \text{--- (11)}$$

Supermesh 2,3

$$10i_2 + 100i_3 + 50(i_3 - i_1) + 25(i_2 - i_1) = 0$$

$$\Rightarrow -75i_1 + 35i_2 + 150i_3 = 0 \quad \text{--- (111)}$$

$$\therefore i_1 = 4.6 \quad i_2 = 5.7 \quad i_3 = 0.97$$