

Name: Musfikur Rahman Mahin

ID: 23201432


CSE250 Sec: 05

Submitting to: Saiful Bari Ifta [SDQ]

Submission Date: 23.03.2025

Spring 24 A

3. a)

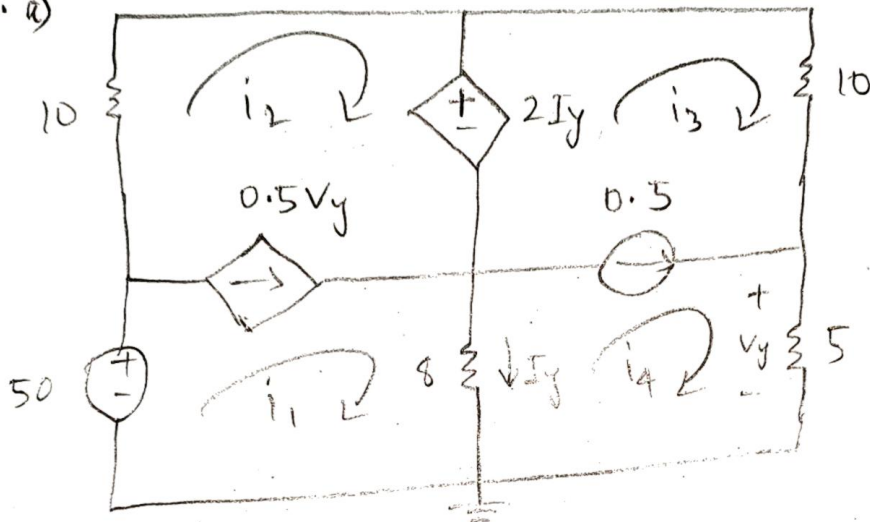

$$i_4 - i_3 = 0.5, \quad I_y = i_1 - i_4, \quad v_y = 5i_4, \quad i_1 - i_2 = 0.5v_y$$

$$\text{--- ①} \qquad \qquad \qquad \Rightarrow i_1 - i_2 - 2.5i_4 = 0 \quad \text{--- ②}$$

Supermesh 1,2.

$$-50 + 10i_2 + 2I_y + 8(i_1 - i_4) = 0$$

$$\Rightarrow 10i_2 + 2i_1 - 2i_4 + 8i_1 - 8i_4 = 50$$

$$\Rightarrow 10i_1 + 10i_2 - 10i_4 = 50$$

$$\Rightarrow i_1 + i_2 - i_4 = 5 \quad \text{--- ③}$$

Supermesh 3,4

$$-2I_y + 10i_3 + 5i_4 + 8(i_4 - i_1) = 0 \quad \Rightarrow -10i_1 + 10i_3 + 15i_4 = 0$$

$$\Rightarrow -2i_1 + 2i_4 + 10i_3 + 5i_4 + 8i_4 - 8i_1 = 0 \quad \Rightarrow -2i_1 + 2i_3 + 3i_4 = 0 \quad \text{--- ④}$$

$$\textcircled{I}, \textcircled{II}, \textcircled{III}, \textcircled{IV} \Rightarrow$$

$$i_1 = -9.5 \text{ A}$$

$$i_2 = -0.5 \text{ A}$$

$$i_3 = 3.5 \text{ A}$$

$$i_4 = 4.3 \text{ A}$$

$$b) i_{2iy} + 0.5 + i_y = 0.5 V_y$$

$$\Rightarrow i_{2iy} = 0.5 \times 5 \times i_4 - 0.5 - (-i_4 + i_1)$$

$$= 0.5 \times 5 \times 4.3 - 0.5 - (-4 + 9.5)$$

$$= 4 \text{ A}$$


$$\therefore \text{Power} = -VI$$

$$= -2(i_1 - i_4) 4$$

$$= -44 \text{ W}$$

4.

a)

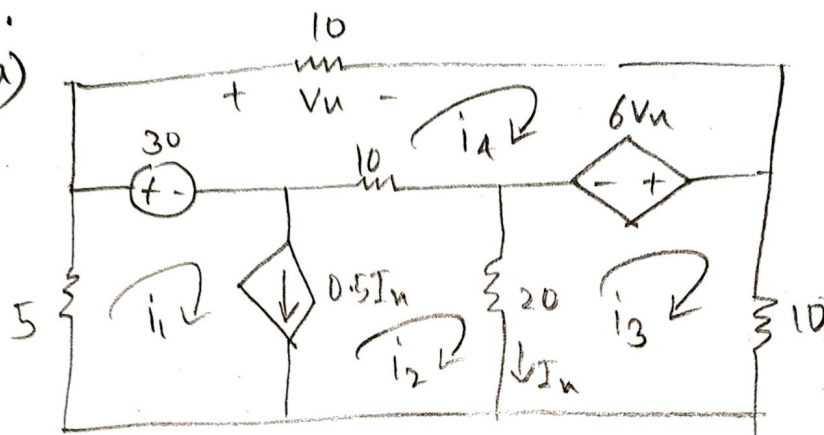

$$I_n = i_2 - i_3, \quad 0.5 I_n = i_1 - i_2$$

$$V_n = 10i_4$$

$$\Rightarrow i_2 - i_3 = 2i_1 - 2i_2$$

$$\Rightarrow 2i_1 - 3i_2 + i_3 = 0 \quad \text{--- (I)}$$

mesh 4

$$10i_4 + 6V_n + 10(i_4 - i_2) - 30 = 0$$

$$\Rightarrow -10i_2 + 20i_4 + 60i_4 = 30$$

$$\Rightarrow -i_2 + 8i_4 = 3 \quad \text{--- (II)}$$

mesh 3

$$-6V_n + 10i_3 + 20(i_3 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow -60i_4 + 10i_3 + 20i_3 - 20i_2 = 0$$

$$\Rightarrow -2i_2 + 3i_3 - 6i_4 = 0 \quad \text{--- (III)}$$

Supermesh 1,2

$$5i_1 + 30 + 10(i_2 - i_4) + 20(i_2 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 5i_1 + 30i_2 - 20i_3 - 10i_4 = -30$$

$$\Rightarrow i_1 + 6i_2 - 4i_3 - 2i_4 = -6 \quad \text{--- (IV)}$$

$$\textcircled{I}, \textcircled{II}, \textcircled{III}, \textcircled{IV} \Rightarrow$$

$$i_1 = -1 \text{ A}$$

$$i_2 = -0.6 \text{ A}$$

$$i_3 = 0.2 \text{ A}$$

$$i_4 = 0.3 \text{ A}$$


b) mesh 1

$$5i_1 + 30 + V = 0$$

$$\Rightarrow V = -25 \text{ V}$$

Fall 23

2.

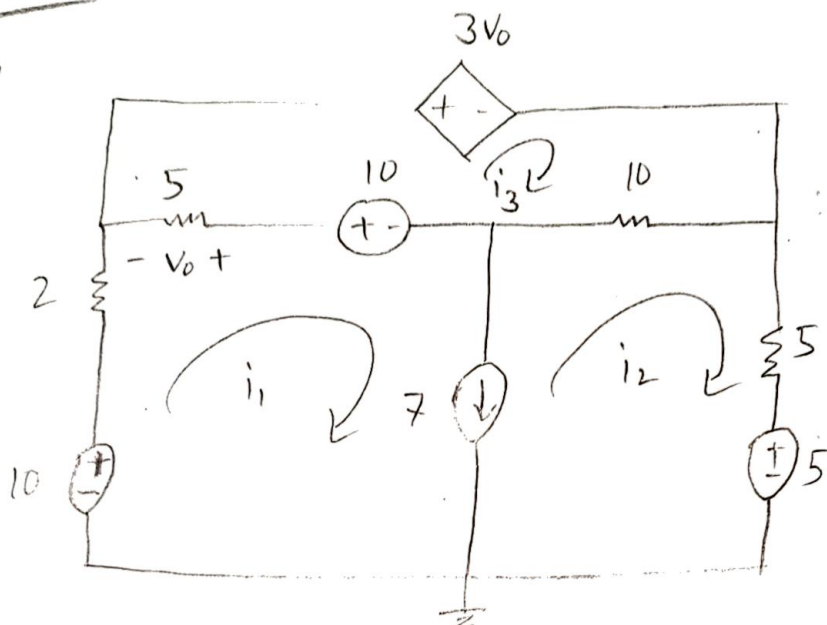

$$i_1 - i_2 = 7, \quad V_o = 5(i_3 - i_1)$$

①

mesh 3

$$3V_o + 10(i_3 - i_2) - 10 + 5(i_3 - i_1) = 0$$

$$\Rightarrow 15i_3 - 15i_1 + 10i_3 - 10i_2 + 5i_3 - 5i_1 = 10$$

$$\Rightarrow -20i_1 - 10i_2 + 30i_3 = 10$$

$$\Rightarrow -2i_1 - i_2 + 3i_3 = 1 \quad \text{--- ②}$$

Supermesh 1,2

$$-10 + 2i_1 + 5(i_1 - i_3) + 10 + 10(i_2 - i_3) + 5i_2 + 5 = 0$$

$$\Rightarrow 7i_1 + 15i_2 - 15i_3 = -5 \quad \text{--- ③}$$

$$\textcircled{I}, \textcircled{II}, \textcircled{III} \Rightarrow$$


$$i_1 = 10 \text{ mA}$$

$$i_2 = 3 \text{ mA}$$

$$i_3 = 8 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{power} &= 3.5(i_3 - i_1) \times i_3 \\ &= 15(8 - 10) \times 8 \times 10^{-3} \\ &= -30 \times 8 \times 10^{-3} \\ &= -0.24 \text{ W } \underline{\underline{\text{Ans.}}} \end{aligned}$$

4.

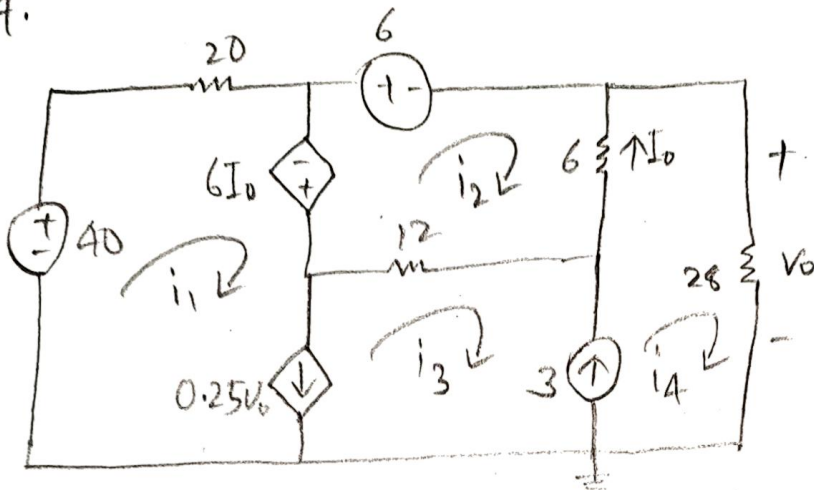

$$i_4 - i_3 = 3, \quad I_o = i_4 - i_2, \quad 0.25V_o = i_1 - i_3$$

— (I)

mesh 2

$$\Rightarrow 7i_4 = i_1 - i_3$$

$$\Rightarrow i_1 - i_3 - 7i_4 = 0$$

$$6I_o + 6 + 6(i_2 - i_4) + 12(i_2 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 6(i_4 - i_2) + 6(i_4 - i_2) + 12i_2 - 12i_3 = -6$$

$$\Rightarrow 2i_2 - 2i_3 = -1 \quad \text{--- (II)}$$

Supermesh 1, 3, 4

$$-40 + 20i_1 - 6I_o + 12(i_3 - i_2) + 6(i_4 - i_2) + 28i_4 = 0$$

$$\Rightarrow 20i_1 - 6i_4 + 6i_2 + 12i_3 - 12i_2 + 6i_4 - 6i_2 + 28i_4 = 40$$

$$\Rightarrow 20i_1 - 12i_2 + 12i_3 + 28i_4 = 40 \quad \text{--- (IV)}$$


$$\therefore i_1 = 1, i_2 = -3, i_3 = -2.5, i_4 = 0.5$$

$$b) V_0 = 28 \times 0.5 = 14V$$

$$I_0 = 0.5 + 3 = 3.5A$$

Summer 23

2. a)

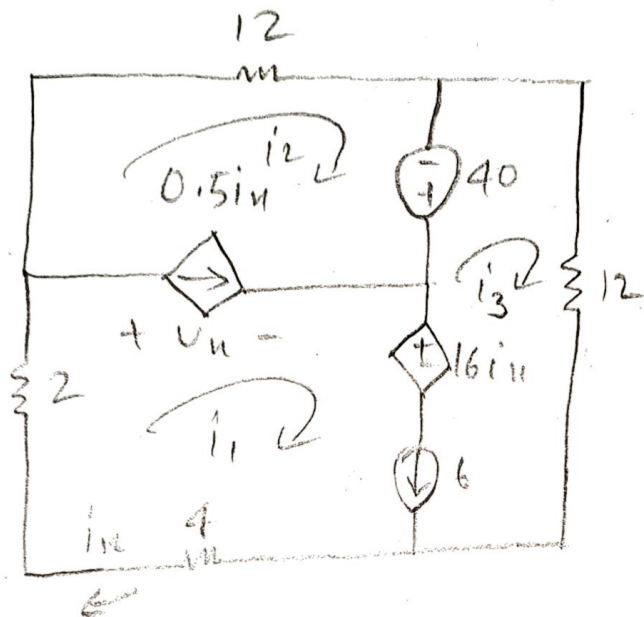

$$i_n = i_1, \quad i_1 - i_3 = 6, \quad i_1 - i_2 = 0.5 i_1$$

$$\text{--- ①} \Rightarrow i_1 - 2i_2 = 0 \text{ --- ②}$$

Supermesh 1, 2, 3

$$2i_1 + 12i_2 + 12i_3 + 4i_1 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 + 2i_2 + 2i_3 = 0 \text{ --- ③}$$

$$\text{①, ②, ③} \Rightarrow$$

$$i_1 = 3 \text{ A}$$

$$i_2 = 1.5 \text{ A}$$

$$i_3 = -3 \text{ A}$$


b)

mesh 2

$$12i_2 - 40 - V_u = 0$$

$$\Rightarrow V_u = -22 \checkmark$$

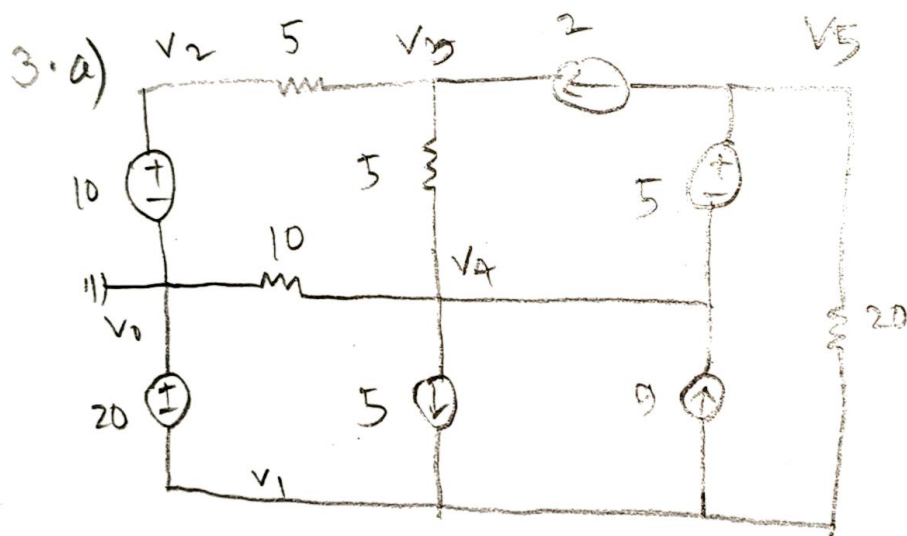there is no 2 in dependent current source,



$$V_2 = 10, V_1 = -20, V_5 - V_4 = 5 \quad \text{--- (I)}$$

node 3

$$V_3 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right) = 2 - V_2 \frac{1}{5} - V_4 \frac{1}{5} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{5} V_3 - \frac{1}{5} V_4 = 4$$

$$\Rightarrow 2V_3 - V_4 = 20 \quad \text{--- (II)}$$

supernode 4,5

$$V_4 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5} \right) + V_5 \left(\frac{1}{20} \right) + 2 + 5 - 9 - V_3 \frac{1}{5} - V_1 \frac{1}{20} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{5} V_3 + \frac{3}{10} V_4 + \frac{1}{20} V_5 = 1 \quad \text{--- (III)}$$

$$\textcircled{I}, \textcircled{II}, \textcircled{III} \Rightarrow$$

$$V_3 = 15.5 \text{ V}$$

$$V_4 = 11 \text{ V}$$

$$V_5 = 16 \text{ V}$$

$$b) \quad I_{20\Omega} = \frac{V_5 - V_1}{20} = \frac{16 - 20}{20} = -1.8 \text{ mA}$$

$$\therefore 2 + 1.8 + I_{5V} = 0$$

$$\Rightarrow I_{5V} = -3.8 \text{ mA}$$

$$\therefore P_{5V} = 5 (-3.8 \times 10^{-3}) \\ = -19 \text{ mW}$$